

Ej 38

$L(m)$	$\Delta V(V)$	$I(A)$	$R(\Omega)$	$\rho(\Omega \cdot m)$
0,540	5,22	0,500	10,44	$1,41 \cdot 10^{-6}$
1,028	5,82	0,276	21,08	$1,5 \cdot 10^{-6}$
1,543	5,94	0,187	31,76	$1,5 \cdot 10^{-6}$

a)

$$R = \frac{\Delta V}{I} \quad \frac{5,22}{0,500} = 10,44 \quad \frac{5,82}{0,276} = 21,08 \quad \frac{5,94}{0,187} = 31,76$$

$$\rho = \frac{A \cdot R}{L} \quad \frac{7,3 \cdot 10^{-8} m^2 (21,1 \Omega)}{1,028} = 1,5 \cdot 10^{-6}$$

$$\frac{7,3 \cdot 10^{-8} m^2 (10,4 \Omega)}{0,54} = 1,41 \cdot 10^{-6}$$

$$\frac{7,3 \cdot 10^{-8} m^2 (31,8 \Omega)}{1,543} = 1,5 \cdot 10^{-6}$$

b

$$\begin{aligned} \text{Valor Promedio} &= \frac{(1,41 + 1,5 + 1,5) \cdot 10^{-6}}{3} \\ &= 1,47 \cdot 10^{-6} \Omega m \end{aligned}$$


c)

Coeficiente de resistencia Nichrome $= 150 \cdot 10^{-8} \approx \text{Valor promedio}$

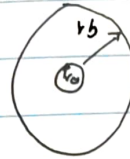
49.

$$R = \rho \frac{r}{A} = \rho \frac{r_a - r_b}{4\pi (r_a - r_b)^2}$$

$$= \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{r_a - r_b} \right)$$



35.

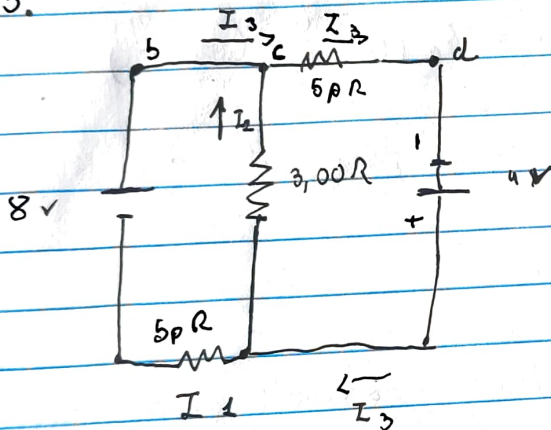

$$\begin{aligned} c: I_1 + I_2 - I_3 &= 0 \\ -5I_3 + 4 - 3I_2 &= 0 \\ -5I_1 + 8 + 3I_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & -4 \\ -5 & 3 & 0 & -8 \end{array} \right) \xrightarrow{5f_1 + f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & -4 \\ 0 & -8 & -5 & -8 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{3}{8}f_3 + f_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & -\frac{65}{8} & -7 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} -\frac{55}{8} I_3 &= 7 & -3I_2 + \frac{156}{35}(-5) &= -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= 0,36 + 1,018 \\ I_1 &= 1,38 \text{ A} \end{aligned}$$

$$I_3 = 1,018 \text{ A}$$

$$I_2 = \left(4 - \frac{280}{55} \right) \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$I_2 = -0,36 \text{ A}$$

$$a) I = 1,018 \text{ A}$$

$$b) I = -0,36 \text{ A}$$

$$c) I = 1,38 \text{ A}$$

$$d) I = 0$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow Q = C \Delta V$$

$$Q = 6,10^{-6} (3+5)$$

$$e) Q = 6,6 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

30.

Cuando la corriente fluye por el resistor disipa energía.

$$P_R = I \Delta V_R$$

$$I = \frac{P_R}{\Delta V_R}$$

Calentador

$$I = \frac{P}{\Delta V_R}$$

$$= \frac{1500 \text{ W}}{120 \text{ V}}$$

$$= 12,5 \text{ A}$$

tostadora

$$I = \frac{P}{\Delta V_R}$$

$$= \frac{750 \text{ W}}{120 \text{ V}}$$

$$= 6,25 \text{ A}$$

$$I_{\text{grill}} = \frac{P_{\text{grill}}}{\Delta V_R}$$

$$= \frac{1000 \text{ W}}{120 \text{ V}}$$

$$= 8,33 \text{ A} //$$

b) la corriente administrada es igual a la suma de la corriente en cada dispositivo.


$$I = I_{\text{calentador}} + I_{\text{fastadora}} + I_{\text{plancha}}$$

$$= 12,5 \text{ A} + 6,25 \text{ A} + 8,33 \text{ A}$$

$$= 27,08 \text{ A}$$

Para un circuito con 25 A no es suficiente

42.

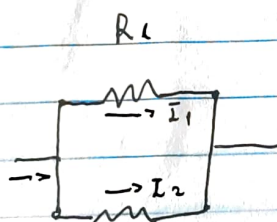

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 \rightarrow R_1 I_1 = R_2 I_2$$

$$I = I_1 + I_2 \quad I_1 = \frac{R_2 I_2}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{R_1 I_1}{R_2}$$

$$I = I_1 + \frac{R_1 I_1}{R_2}$$

$$I_1 = \frac{R_2 + R_1}{R_2} I$$

$$I_1 = \frac{I R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\boxed{I_2 = \frac{I R_1}{R_1 + R_2}}$$

b) $P = I^2 R$

$$= I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$$

$$= I_1^2 R_1 + (I - I_1)^2 R_2$$

$$\frac{dP}{dI_1} = 0$$

$$\frac{dP}{dI_1} = 2 I_1 R_1 + 2 (I - I_1) (-1) R_2 = 0$$

$$\boxed{I_1 = \frac{I R_2}{R_1 + R_2}}$$